



Inestabilidad en baja frecuencia
debida a la realimentación:
Aumentar "C" de acople a g1 de la EL84
y los "Cel" de previo y salida en cátodos.

